

2024 가을학기

Team 5

20190741 김지수, 20170281 이동욱

컴퓨터공학실험2 발표

: 10주차 MSI/LSI 연산회로


4-bit binary Parallel Adder (4bit 이진 병렬 가산기)

- 1) 2개의 4-bit 2진수를 가산하기 위한 논리 회로
- 2) 4개의 1-bit Full Adder(전가산기)가 병렬로 연결되어 있는 구조
- 3) 두 개의 4비트 이진수와 초기 Carry(C_0)는 가산기에서 0으로 설정

INPUT			OUTPUT	
A	B	C_{in}	Sum	C_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

<1비트 전가산기의 진리표>

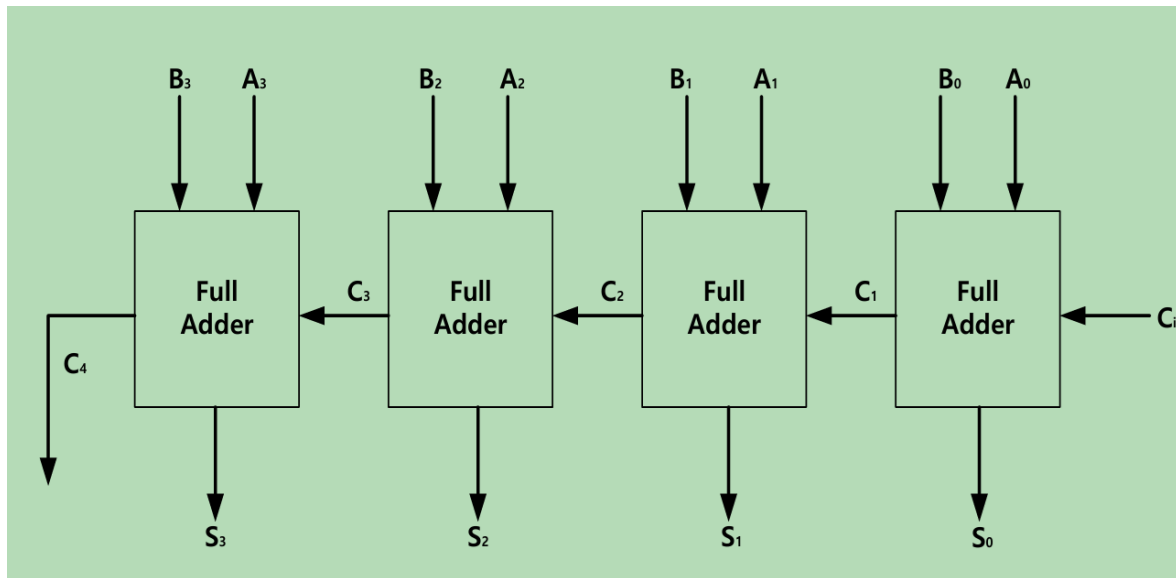4-bit binary Parallel Adder (4bit 이진 병렬 가산기)



1. 각 자리의 계산

첫 번째 자리(LSB) = $S_0 = A_0 \oplus B_0 \oplus C_{in}$

두 번째 자리 = $S_1 = A_1 \oplus B_1 \oplus C_1$

세 번째 자리 = $S_2 = A_2 \oplus B_2 \oplus C_2$

네 번째 자리(MSB) = $S_3 = A_3 \oplus B_3 \oplus C_3$

2. 입력과 출력

입력: 2개의 4비트 이진수 A와 B, 그리고 C_0

출력: 4개의 비트 S_3, S_2, S_1, S_0 로 표현되는 합(sum),

최종 자리 올림 C_4 (Overflow)

$$S = (A \oplus B) \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = C_{in}(A \oplus B) + AB$$


4-bit binary Parallel Subtractor (4bit 이진 병렬 감산기)

- 1) 2개의 4-bit 2진수를 감산하기 위한 논리 회로
- 2) 4개의 1-bit Full Subtractor(전감산기)가 병렬로 연결되어 있는 구조
- 3) 두 개의 4비트 이진수와 초기 Borrow(B_0)는 감산기에서 0으로 설정

INPUT			OUTPUT	
A	B	b_{n-1}	D	b_n
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

<1비트 전감산기의 진리표>

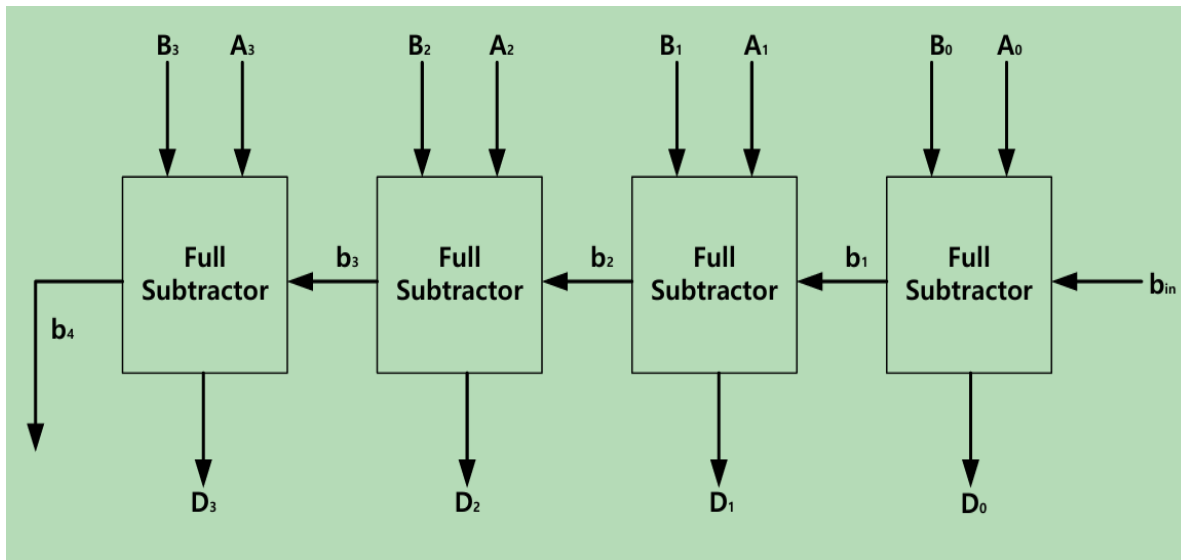4-bit binary Parallel Subtractor (4bit 이진 병렬 감산기)



$$A_n \oplus B_n \oplus b_{n-1}$$

$$b_n = (A_n \oplus B_n)' \cdot b_{n-1} + A_n' \cdot B_n$$

1. 각 자리의 계산

첫 번째 자리(LSB) = $D_0 = A_0 \oplus B_0 \oplus b_{in}$

두 번째 자리 = $D_1 = A_1 \oplus B_1 \oplus b_1$

세 번째 자리 = $D_2 = A_2 \oplus B_2 \oplus b_2$

네 번째 자리(MSB) = $D_3 = A_3 \oplus B_3 \oplus b_3$

2. 입력과 출력

입력: 2개의 4비트 이진수 A와 B, 그리고 b_{in}

출력: 4개의 비트 D_3, D_2, D_1, D_0 로 표현되는 차(diff),

최종 자리 내림 b_4 (Underflow)

4-bit binary Parallel Adder / Subtractor 특징

- ✓ 연산에서 발생한 Carry나 Borrow를 다음 연산으로 전달해 순차적으로 계산하는 Ripple Carry 방식
 - 현재 자리의 계산은 이전 자리의 계산 결과로 도출된 Carry/Borrow를 입력으로 전달 받아야 연산이 진행되어 Propagation Delay(전파 지연)가 발생한다.
 - 따라서 계산의 속도가 연산 대상의 비트 수에 비례하여 느려지는 구조적인 한계가 존재함
 - 추후 설명할 Carry Look-Ahead 방식이 해당 방식의 단점을 해결하고자 사용됨
 - 전력 소비의 경우에도 비트 수에 비례하여 증가함
 - 입력 비트 수의 확장이 용이하고 오버플로우/언더플로우를 확인할 수 있음

BCD Adder

Concept

- BCD 코드의 합을 계산하는 가산기
- 두 수의 합 결과가 0~9일 경우 이진수와 동일하게 표기하지만 10~19인 경우에는 carry 비트를 1로 표현하고, 실제 4비트 2진수에 6 (0110)을 더해 보정한다.


ex)

11 | 2진수 0 1011 | BCD 코드 1 0001

$$\begin{array}{r}
 1011 \\
 + 0110 \\
 \hline
 0001 \\
 \text{carry } 1
 \end{array}$$

BCD Adder


Circuit Diagram

 

BCD Adder

BCD Adder


Circuit Diagram

 

BCD Adder

BCD Adder


Circuit Diagram

 

BCD Adder

Materialization

1) Carry 발생 여부 확인

 

2진 합					BCD 합					10진 값
K	Z ₈	Z ₄	Z ₂	Z ₁	C	S ₈	S ₄	S ₂	S ₁	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	3
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	4
0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	5
0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	6
0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	7
0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	8
0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	9
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	10
0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	11
0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	12
0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	13
0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	14
0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	15
1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	16
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	17
1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	18
1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	19

BCD 덧셈표

Z ₈ Z ₄ \ Z ₂ Z ₁				
	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	0	0	1	1


$$C = K + Z_8Z_4 + Z_8Z_2$$

- 기존 2진 합의 진리표를 바탕으로 k map 작성 및 논리식 간소화
- 1, 2 번째 비트, 1, 3 번째 비트 AND 게이트로 연결
- 기존 2진합의 Carry, AND 게이트를 OR 게이트로 연결

BCD Adder

Materialization

2) Carry 발생 시 보정

 


Carry 발생 여부에 따라 보정

- 기존 2진 합에 추가로 4-bit-Adder를 연결
- 1, 4 번째 비트는 0으로 고정, 2, 3번째 비트는 carry 발생 여부에 따라 0 혹은 1
- 결과값이 0~9, 즉 carry가 발생하지 않을 때는 0을 더한다. (보정 없음)
- 반면 결과값이 10~19일 때, 즉 carry가 발생할 때는 0110을 더해 보정한다.


추가 이론 – Carry Look ahead Adder

Concept

 - look ahead : 내다보다
- 이전 adder의 carry를 기다리고 전달받는 대신 예측하여 계산하는 회로
- 이전 adder에서 carry를 전달받는 시간, 즉 carry propagation을 줄여 계산 속도를 향상시키기 위한 개념



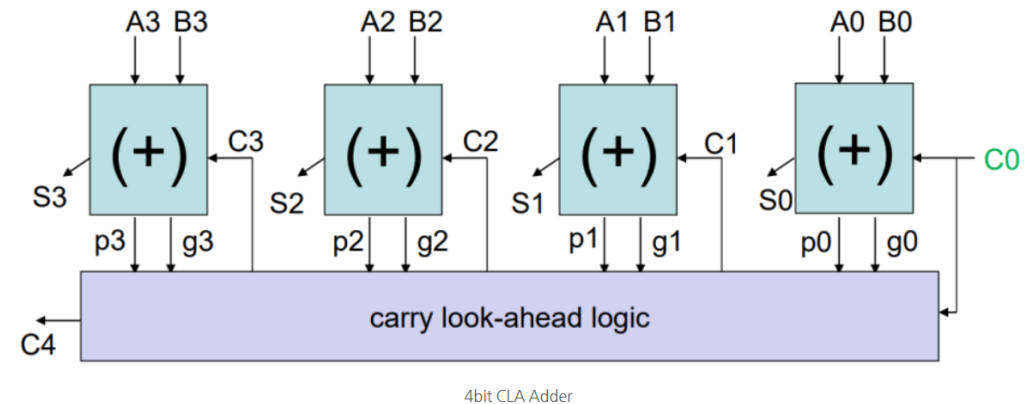
기존 adder : 계산하는 비트 수에 비례하여 propagation delay 발생



4-bit-CLA : 기존 Adder보다 회로 복잡하지만 빠른 계산 가능

추가 이론 – Carry Look ahead Adder

Concept

 

다음 Adder에 직접 carry를 전달하는 대신 lookahead 부분에 p와 G 비트 전달


p: carry propagation (carry가 전달되었다)
 $P = A \oplus B$ (A OR(XOR) B)

G: carry generation (carry가 생성되었다)
 $g = AB$ (A AND B)

$$C_{out} = g + pC_{in}$$

추가 이론 – Carry Look ahead Adder

Concept

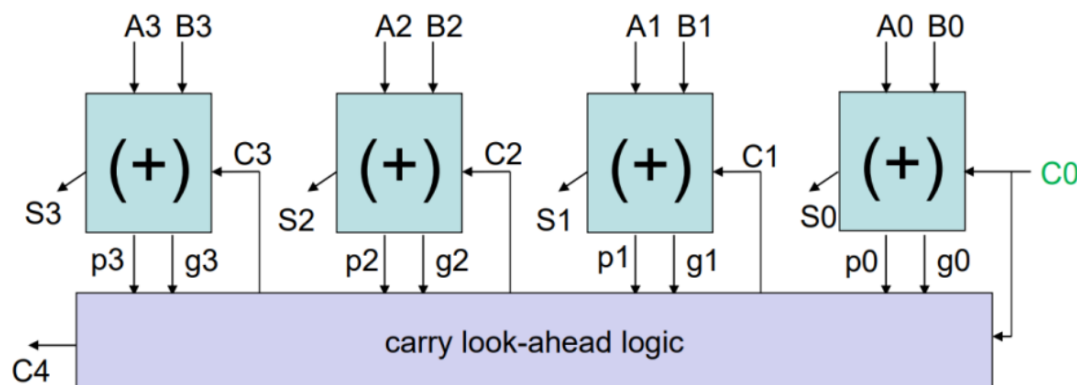

4bit CLA Adder

$$\begin{aligned} C1 &= G0 + P0 * C0 \\ C2 &= G1 + P1 * C1 \\ C3 &= G2 + P2 * C2 \\ C4 &= G3 + P3 * C3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C1 &= G0 + P0 * C0 \\ C2 &= G1 + P1 * G0 + P1 * P0 * C0 \\ C3 &= G2 + P2 * G1 + P2 * P1 * G0 + P2 * P1 * P0 * C0 \\ C4 &= G3 + P3 * G2 + P3 * P2 * G1 + P3 * P2 * P1 * G0 + P3 * P2 * P1 * P0 * C0 \end{aligned}$$

- 모든 adder의 carry가 처음 입력된 C0와 각 adder에 입력되는 A, B값 만으로 계산이 가능
- 4-bit-adder의 경우 delay가 절반 가까이 감소

The End

* 프로젝트 기여도: 김지수 50%, 이동욱 50%

2024. 11. 12. 화